
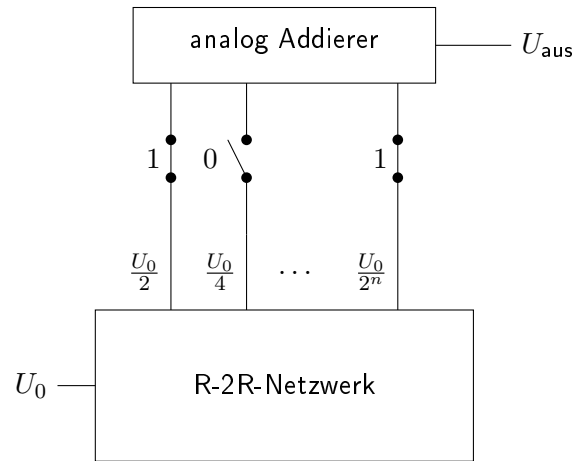


## Digital-Analog Wandler

### Schaltung: DA-Wandler

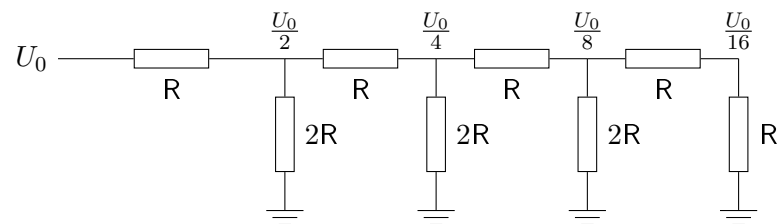


### Schaltung: R-2R-Netzwerk




# Analog-Digital Wandler

## Schaltung: Parallelverfahren

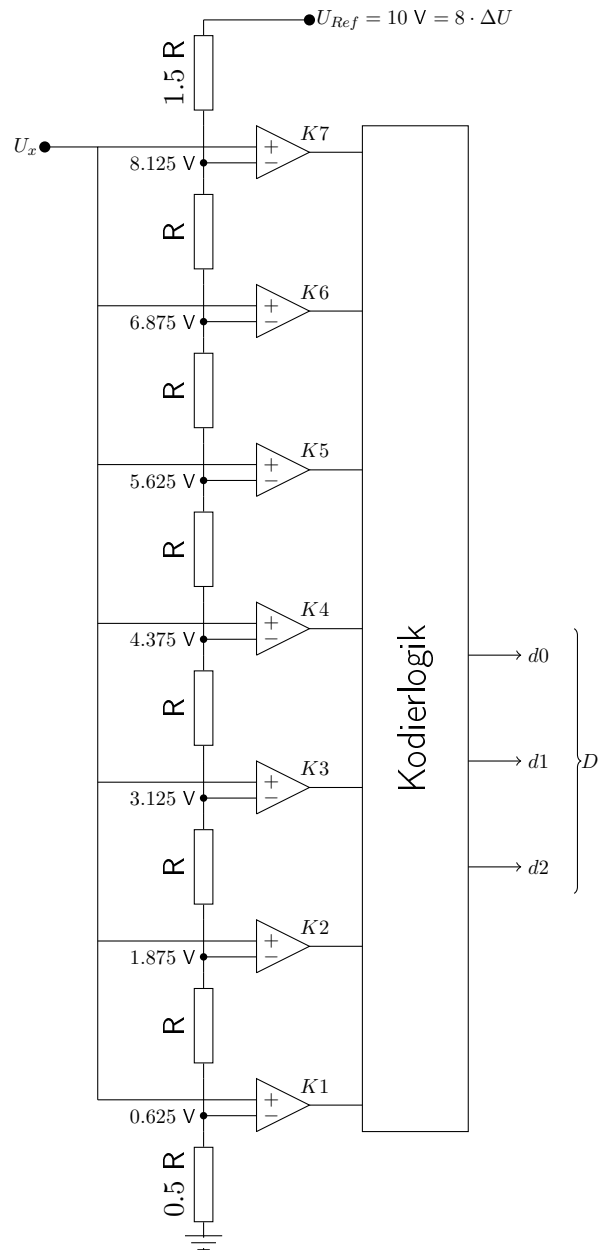

## Schaltung: Wägeverfahren

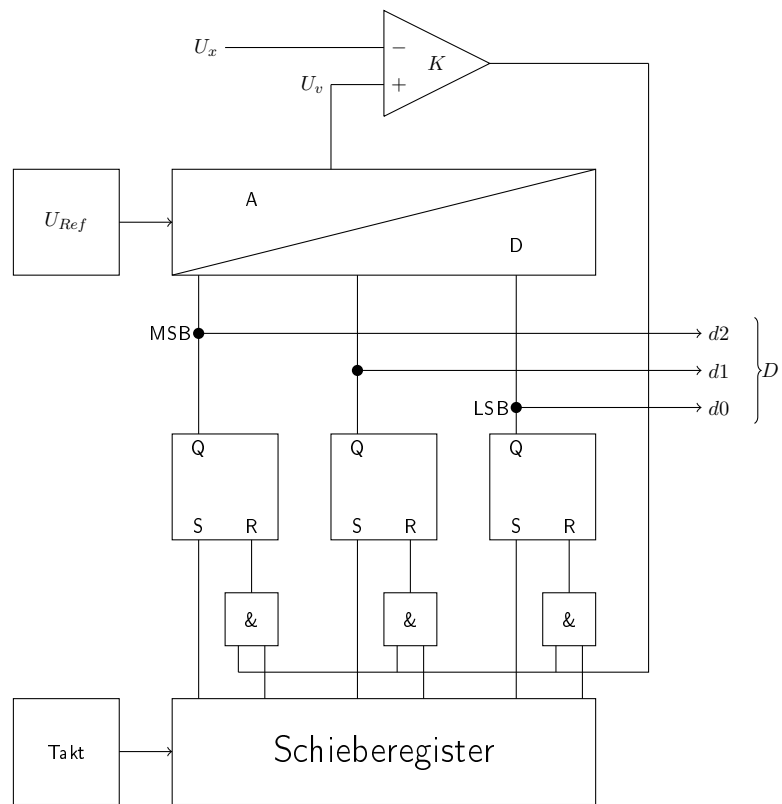

## Schaltung: Zählverfahren

